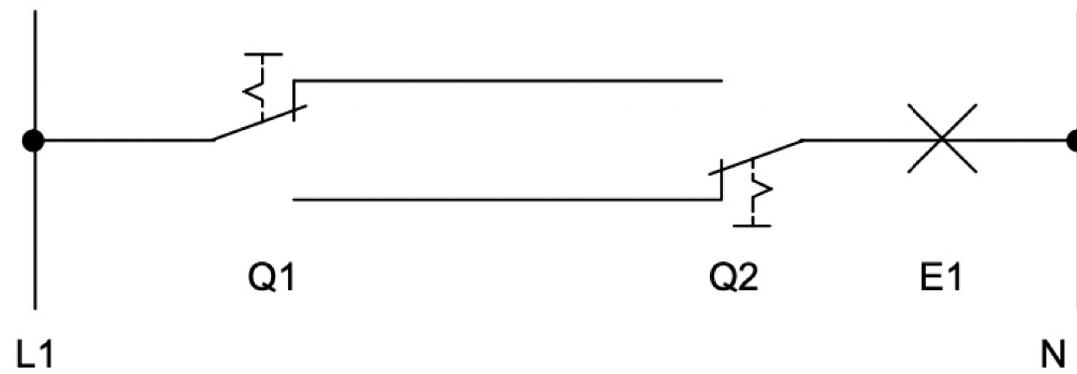



Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung



Übersichtsschaltplan



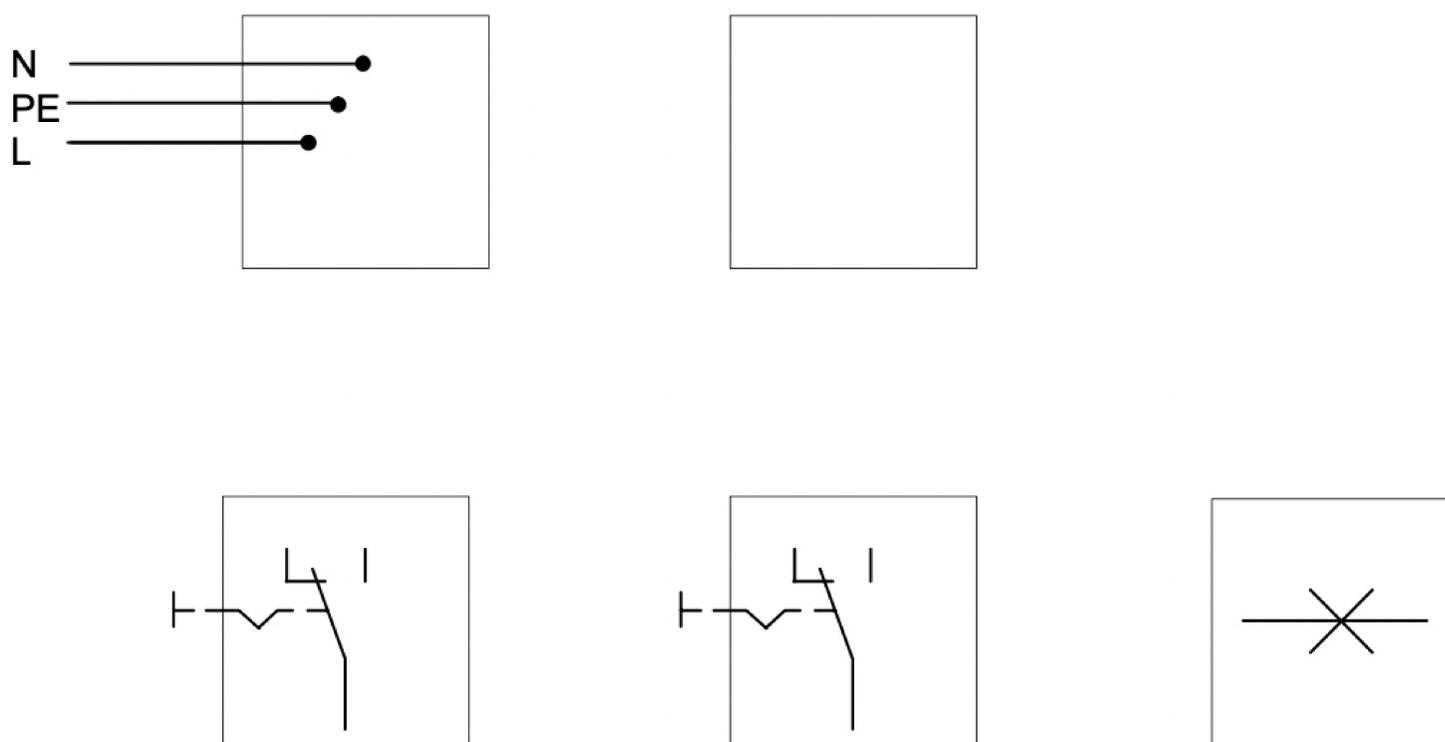Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung




Datum:

Klasse:

Name:

Wechsel - Schaltung - Übung 2 -

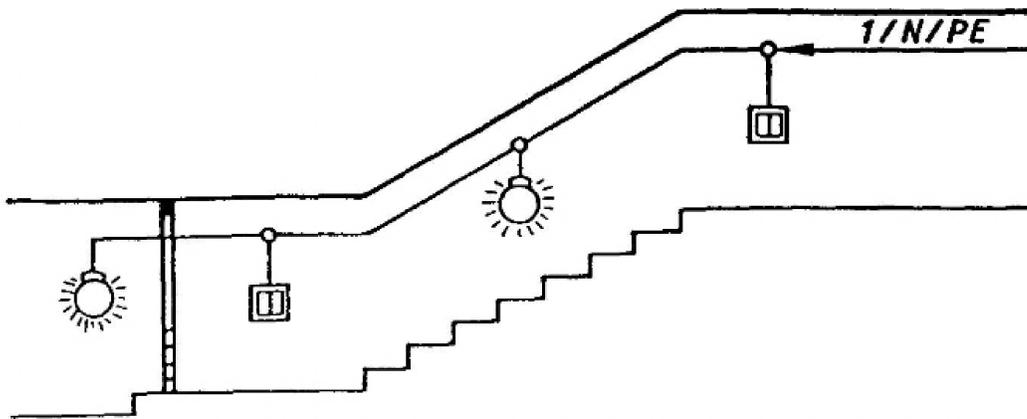


Zeichnen Sie zur dargestellten Doppelwechselfschaltung


- den Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung und
- den Übersichtsschaltplan!

Die Leuchten erhalten einen Schutzleiteranschluß!

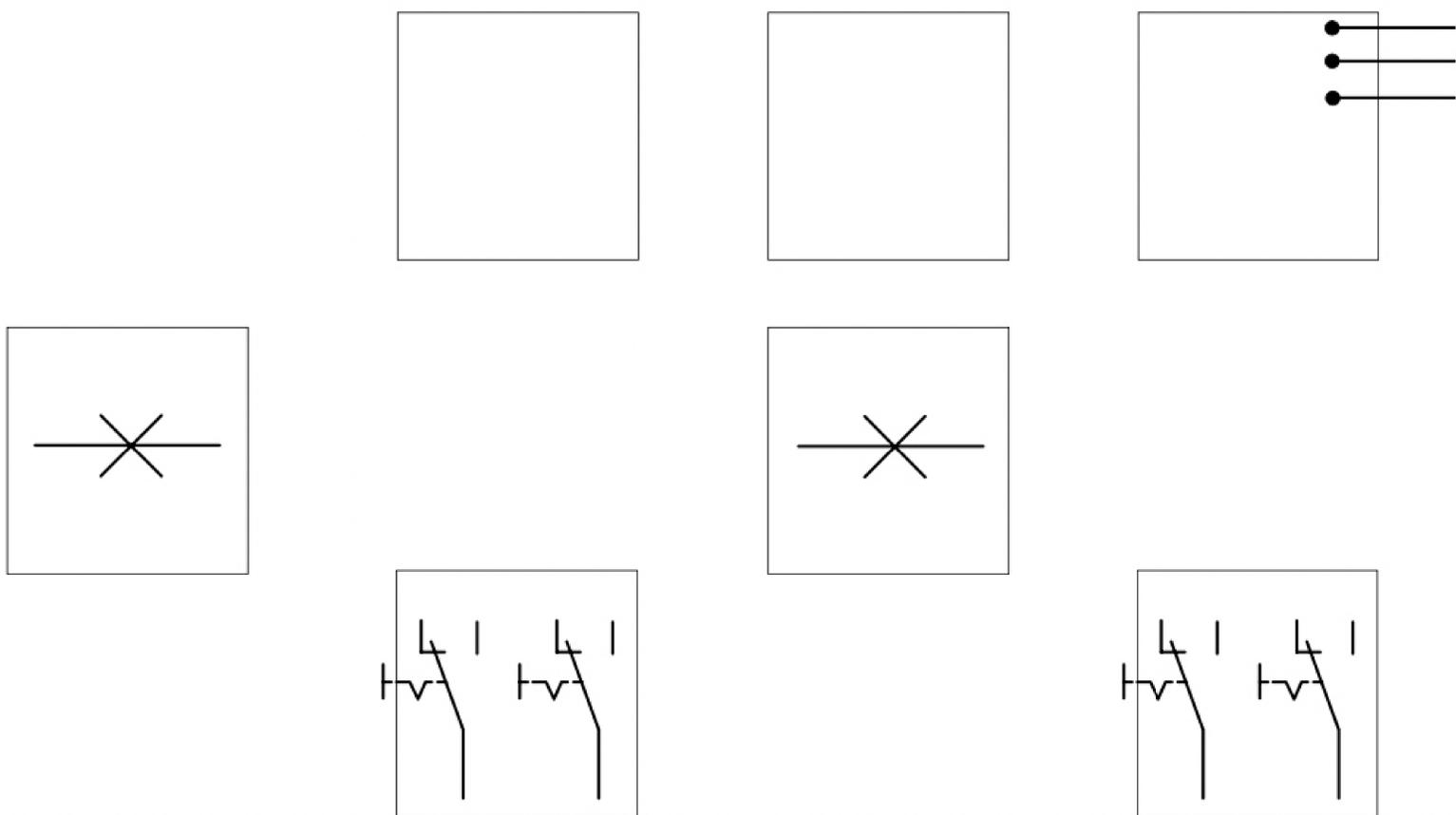Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung



Übersichtsschaltplan

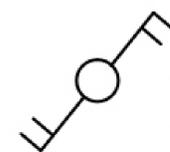

Datum:


Klasse:

Name:


Wechsel - Schaltung - Übung 3 -

Geben Sie die notwendigen Aderzahlen der zu verlegenden Leitungen an!
Tragen Sie sie in die dafür vorgesehene Tabelle ein!
(Alle Leuchten erhalten Schutzleiteranschluß.)


Schaltung 1

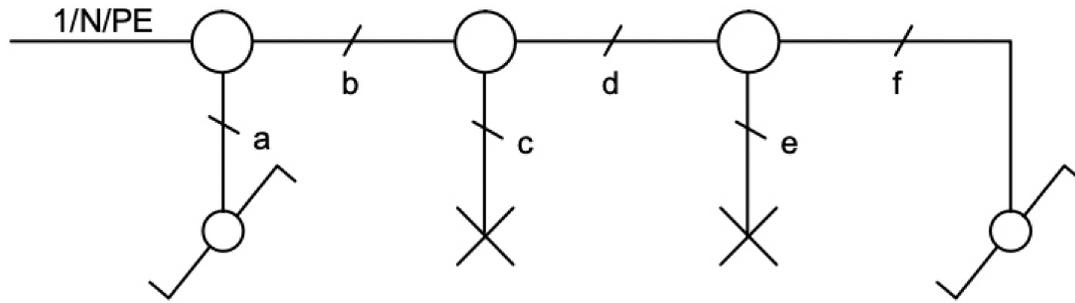

Schaltung 2

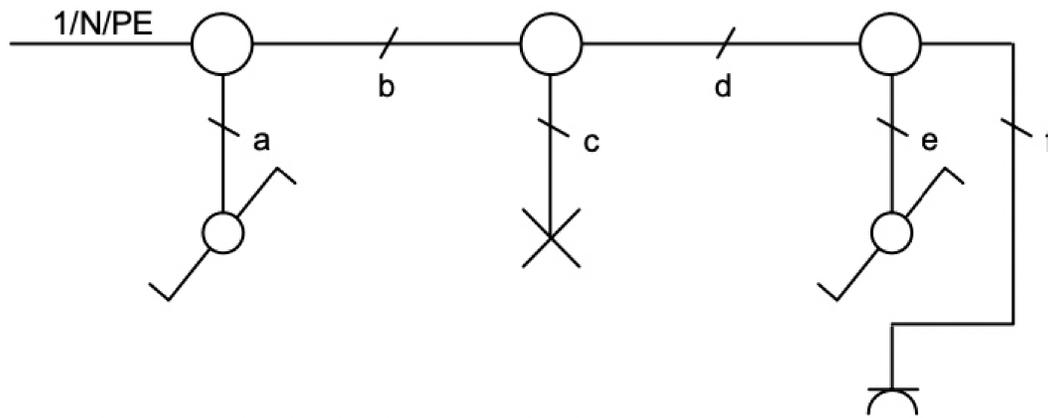

Schaltung 3

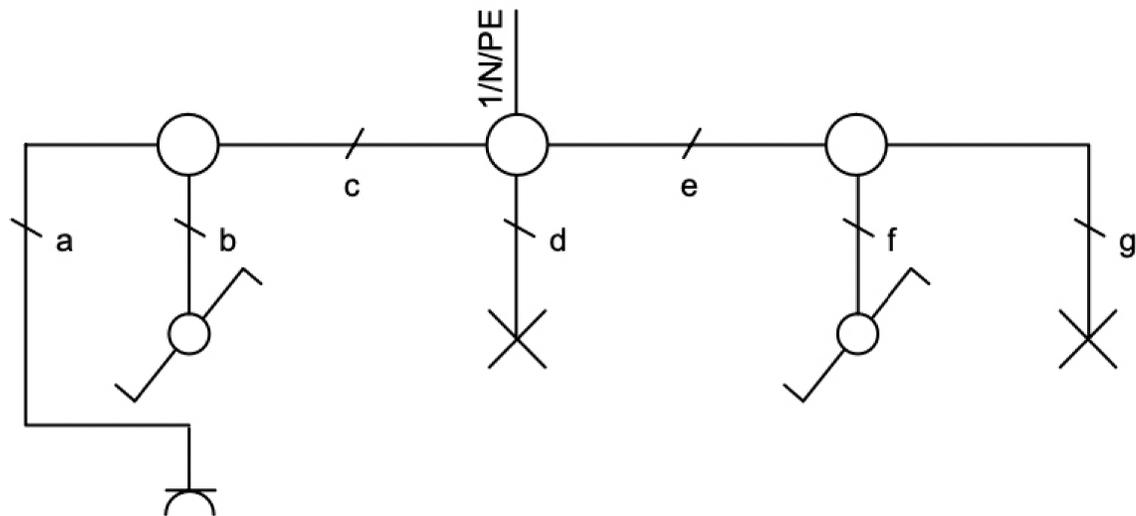

	a	b	c	d	e	f	g
Schaltung 1							
Schaltung 2							
Schaltung 3							

Datum:

Klasse:

Name: